

آزمایش شماره ۷



۷-۱- دیودها و ترانزیستورهایی را که در اختیار دارید با اهم‌تر آزمایش کنید.


۷-۲- منحنی نگار را روشن کنید به اسکوپ وصل نمایید محورهای افقی و عمودی را با توجه به شرایط زیر مدرج کنید.

$V_{\text{sweep}} = 10 \text{ v}$ مقیاس محور افقی 1 v/cm حالت SIGNAL و مقیاس محور عمودی 0.1 v/cm

۷-۳- منحنی مشخصه دیودهایی که در اختیار دارید در گرایش موافق و مخالف بطور دقیق در کاغذ میلیمتری ترسیم نمایید.

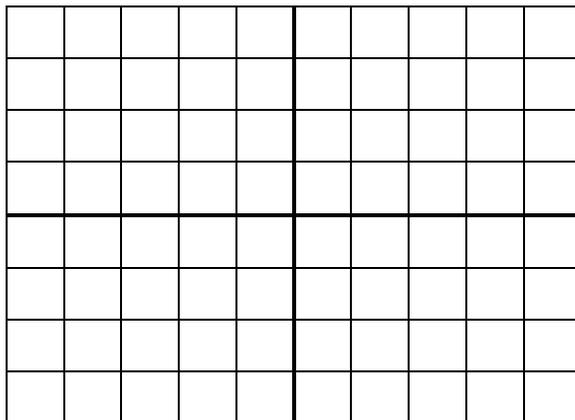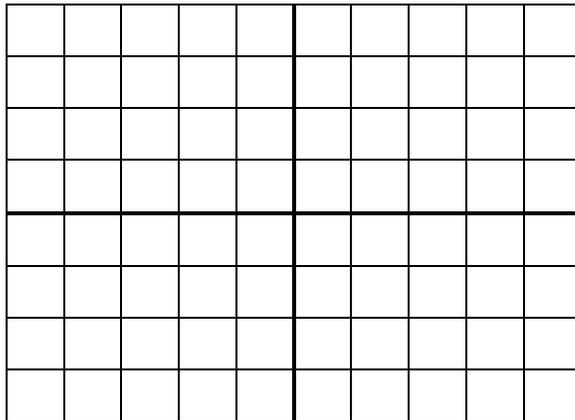- از روی منحنی‌های ترسیمی مقادیر V_{γ} و R_f و V_z را بدست آورید .



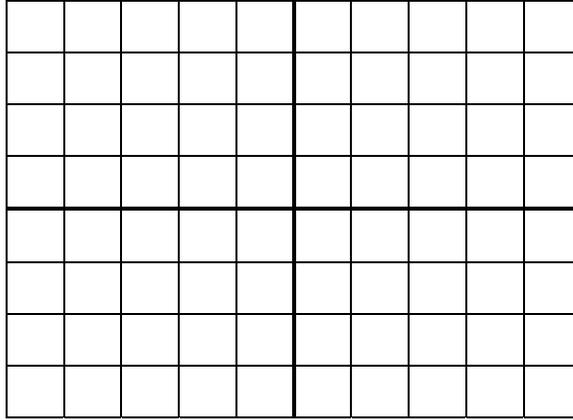


۴-۷- با توجه به شرایط زیر و با قرار دادن ترانزیستورها در منحنی‌نگار منحنی‌های مشخصه خروجی ترانزیستورها را مشاهده و بطور دقیق در کاغذ میلیمتری ترسیم کنید.




۱- $V_{\text{sweep}} = 10 \text{ v}$, $I_{\text{step}} = 10 \text{ uA}$

۲- $V_{\text{sweep}} = 20 \text{ v}$, $I_{\text{step}} = 10 \text{ uA}$

(مقیاس محورهای افقی و عمودی مناسب انتخاب گردد).

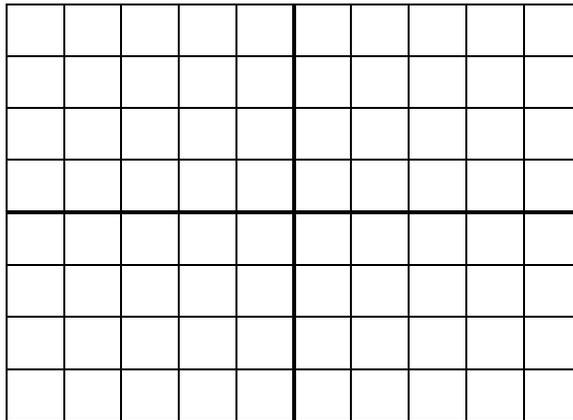- یک نقطه کار دلخواه (مناسب) روی منحنی‌های که ترسیم نموده‌اید انتخاب کرده مقادیر β و h_{fe} و h_{oe} را محاسبه کنید.



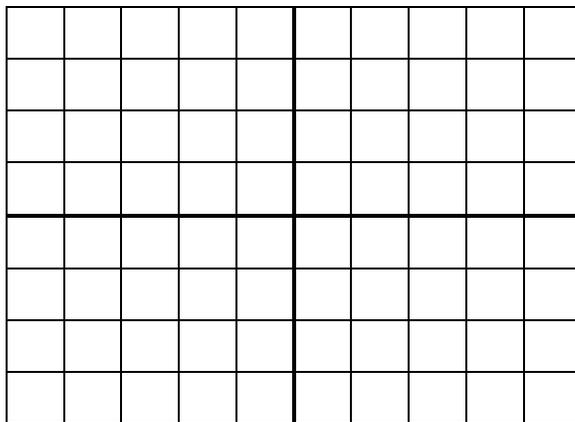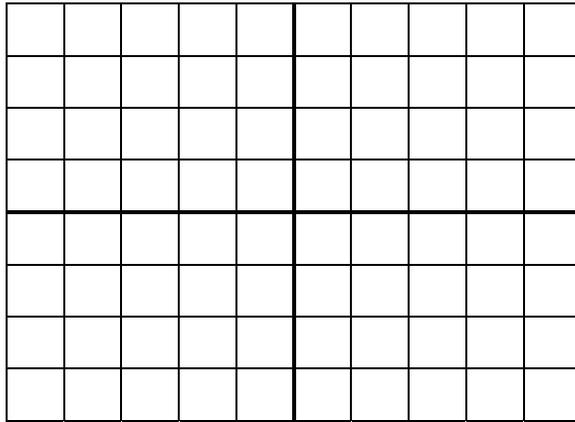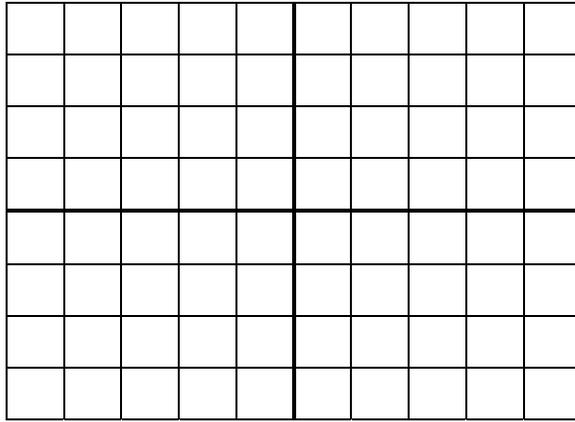

۵-۷- با استفاده از مدار زیر جریان بیس $25 \mu A$ را به ترانزیستور Si در ولتاژ سوئیچ $10 V$ اعمال نموده منحنی مشخصه را ترسیم کنید.
 - مقدار β در $V_{CEQ} = 5 V$ چقدر است؟

